

微算機實驗報告

Lab #8

姓名:楊哲睿 系級:電機 10


學號:0610780

上課時間:4EF、4IJ

一、實驗目的:

● 瞭解 LCD Module 工作原理以及相關的控制方法。


二、硬體架構:

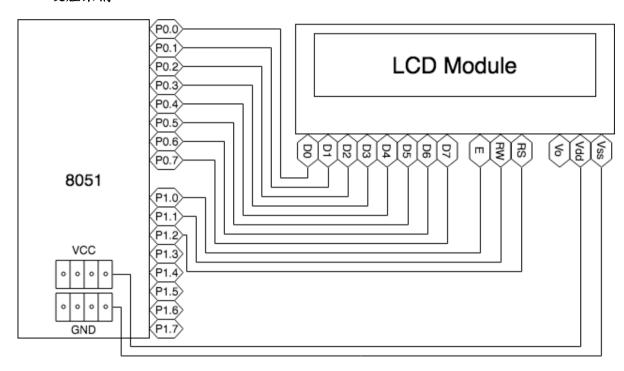

三、程式流程圖:


● 基本題

將自己的學號顯示於LCM上面(從第一行最左邊開始)。

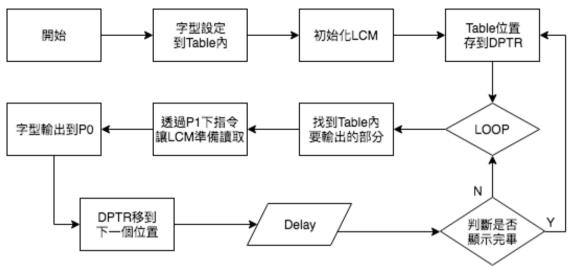

● 進階題

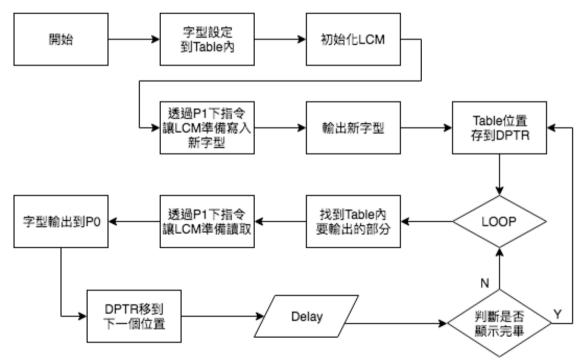請利用 CG RAM 自行設計特殊圖形或者字型,並顯示在螢幕上。利用特殊圖形造成動畫效果,例如紅綠燈號的小人走動,或者會跑步的狗。



四、問題與討論:

● 本週實驗無問題與討論。

五、程式碼與註解:

基本題

將自己的學號顯示於LCM上面(從第一行最左邊開始)。

ORG 0000H

JMP START

ORG 0050H

START:

MOV DPTR, #TABLE

MOV A, #00111000B ;採用 8 位元資料存取/雙列字 5*7 點矩

陣字型

CALL COMMAND

MOV A, #00001100B

CALL COMMAND

MOV A, #00000001B

CALL COMMAND

MOV A, #10000000B

CALL COMMAND

AGAIN:

CLR A

MOVC A, @A+DPTR

INC DPTR

JZ AGAIN1

CALL SENDDATA

JMP AGAIN

AGAIN1:

JMP START

COMMAND:

MOV P0, A

MOV P1, #00000100B ;E=1 , RW=0 , RS=0

```
MOV R5, #5
   CALL DELAY
   MOV P1, #00000000B; E=0 , RW=0 , RS=0
   MOV R5, #5
   CALL DELAY
                     ;延遲等訊號處裡完畢
   RET
SENDDATA:
   MOV P0, A
   MOV P1, #00000101B; E=1, RW=0, RS=1
   MOV R5, #2
   CALL DELAY
   MOV P1, #00000001B;E=0
   MOV R5, #2
   CALL
         DELAY
   RET
DELAY:
   MOV R6, #100
DELAY1:
   MOV R7, #100
DELAY2:
   DJNZ R7, DELAY2
   DJNZ R6, DELAY1
   DJNZ R5, DELAY
   RET
TABLE:
   DB "0610780",0
END
```

● 進階題

請利用 CG RAM 自行設計特殊圖形或者字型,並顯示在螢幕上。利用特殊圖形造成動畫效果,例如紅綠燈號的小人走動,或者會跑步的狗。

ORG 0000H JMP START ORG 0050H

START:

MOV A, #00111000B ;採用 8 位元資料存取/雙列字 5*7 點矩陣字型 CALL COMMAND MOV A, #00001100B ;關掉游標 CALL COMMAND MOV A, #00000110B CALL COMMAND MOV A, #0000001B CALL COMMAND MOV A, #01000000B ;CG RAM CALL COMMAND SET_FONT: MOV DPTR, #TABLE MOV R5, #2 CALL DELAY MOV R0, #32 NEXT: CLR A MOVC A, @A+DPTR CALL WORD INC DPTR DJNZ RØ, NEXT JMP LOOP WORD: MOV P0, A MOV P1, #00000101B ;E=1, RW=0, RS=1 MOV R5, #2 CALL DELAY MOV P1, #0000000B ;E=0 MOV R5, #2 CALL DELAY **RET**

LOOP:

MOV A, #10000000B

CALL COMMAND

MOV A, #0H

CALL SENDDATA

MOV R5, #5

CALL DELAY

MOV A, #10000000B

CALL COMMAND

MOV A, #1H

CALL SENDDATA

MOV R5, #5

CALL DELAY

MOV A, #10000000B

CALL COMMAND

MOV A, #2H

CALL SENDDATA

MOV R5, #5

CALL DELAY

MOV A, #10000000B

CALL COMMAND

MOV A, #3H

CALL SENDDATA

MOV R5, #5

CALL DELAY

JMP LOOP

COMMAND:

MOV P0, A

MOV P1, #00000100B ; E=1 , RW=0 , RS=0

MOV R5, #5

CALL DELAY

MOV P1, #00000000B ; E=0 , RW=0 , RS=0

MOV R5, #5

CALL DELAY

;延遲等訊號處裡完畢

```
RET
SENDDATA:
   MOV P0, A
   MOV P1, #00000101B ;E=1, RW=0, RS=1
   MOV R5, #2
   CALL DELAY
   MOV P1, #0000001B ;E=0
   MOV R5, #2
   CALL DELAY
   RET
DELAY:
   MOV R6, #240
DELAY1:
   MOV R7, #255
DELAY2:
   DJNZ R7, DELAY2
   DJNZ R6, DELAY1
   DJNZ R5, DELAY
   RET
TABLE:
   DB 01110B
   DB 10001B
   DB 10011B
   DB 10101B
   DB 11001B
   DB 10001B
   DB 01110B
   DB 00000B
   DB 01110B
   DB 10001B
   DB 10001B
   DB 11111B
   DB 10001B
   DB 10001B
   DB 01110B
   DB 00000B
```

- DB 01110B
- DB 10001B
- DB 11001B
- DB 10101B
- DB 10011B
- DB 10001B
- DB 01110B
- DB 00000B
- DB 01110B
- DB 10001B
- DB 10101B
- DB 10101B
- DB 10101B
- DB 10001B
- DB 01110B
- DB 00000B

END

六、心得:

這次的實驗做起來真的蠻複雜的,因為 LCM 本身就像 8051 一樣,可以對他下各種不同的指令。也就是這個部分,什麼時候要傳資料、什麼時候要下指令的控制讓我十分困擾。加上 LCM 的指令沒有助憶碼可以幫忙,每個指令只看字面是絕對看不出意思的。一邊準備期中考還有原本的進度要顧,真的是很累,累到爆的那種。